

Example for Drain Current


Problem 1: A JFET has the following parameters : $I_{DSS}=5\text{ mA}$ and $V_{GS(off)} = -6\text{ V}$. Find I_D for $V_{GS} = -2.5\text{ V}$.

Solution 1:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

$$I_D = 5\text{ mA} \times \left(1 - \frac{-2.5\text{ V}}{-6\text{ V}} \right)^2$$

$$I_D = 3.30\text{ mA}$$

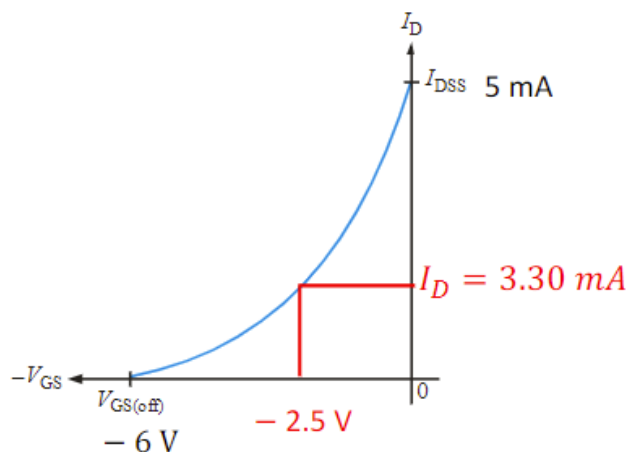

Example for Drain Current

Problem 2: Determine the transconductance of the given FET when the gate to source voltage changes from -3.5 V to -3.0 V and the drain current changes from 3 mA to 4 mA .


Solution 2:

$$\Delta V_{GS} = -3\text{ V} - (-3.5\text{ V}) = 0.5\text{ V}$$

$$\Delta I_D = 4\text{ mA} - 3.0\text{ mA} = 1\text{ mA}$$

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$
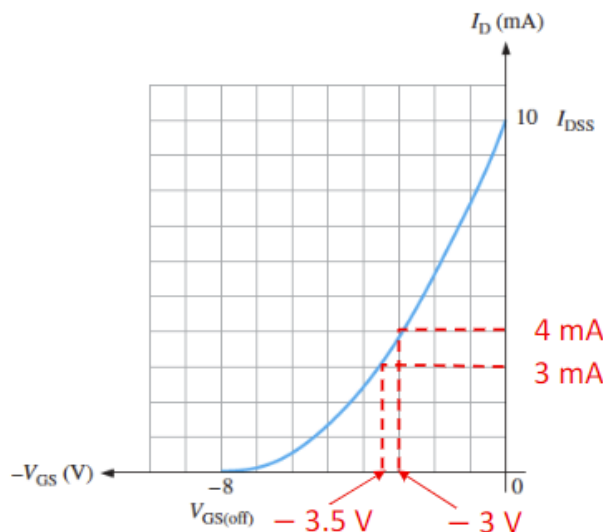
$$g_m = \frac{1\text{ mA}}{0.5\text{ V}} = 2\text{ mS} = 2\text{ m}\Omega^{-1}$$



Example for V_{DS} and V_{GS}

Problem 3: Determine V_{DS} and V_{GS} for the given JFET when $I_D=5\text{ mA}$ and $V_{DD}=15\text{ V}$.

Solution 3:

When $I_G=0$, $V_G=0$


$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_D = 15 - 5\text{ mA} \times 1\text{ k}\Omega = 10\text{ V}$$

$$V_S = I_D \times R_S = 5\text{ mA} \times 470\text{ }\Omega = 2.35\text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - 2.35\text{ V} = -2.35\text{ V}$$
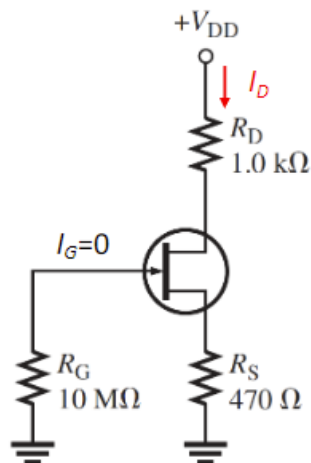
$$V_{DS} = V_D - V_S = 10 - 2.35\text{ V} = 7.65\text{ V}$$



Example for I_D and V_{GS}

Problem 4: Determine I_D and V_{GS} for the given JFET if $V_D=7\text{ V}$.


Solution 4:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = \frac{12\text{ V} - 7\text{ V}}{3.3\text{ k}\Omega} = 1.52\text{ mA}$$

$$V_S = I_D R_S = 1.52\text{ mA} \times 2.2\text{ k}\Omega = 3.34\text{ V}$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{DD} = \frac{1\text{ M}\Omega}{7.8\text{ M}\Omega} \times 12 = 1.54\text{ V}$$
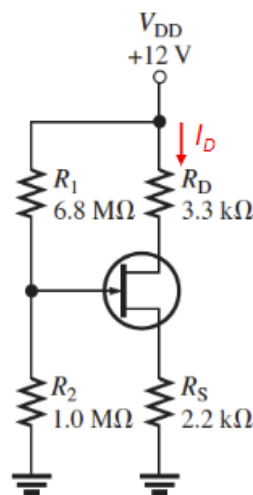
$$V_{GS} = V_G - V_S = 1.54\text{ V} - 3.34\text{ V} = -1.84\text{ V}$$



Example for E-MOSFET Drain Current

Problem 1: The datasheet for an E-MOSFET gives $I_{D(ON)} = 500 \text{ mA}$ (minimum) at $V_{GS} = 10 \text{ V}$ and $V_{GS(th)} = 1 \text{ V}$. Determine the drain current for $V_{GS} = 5 \text{ V}$.

Solution 1:


$$K = \frac{I_{D(ON)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} \quad I_{D(ON)} = I_{D1}$$

$$K = \frac{500 \text{ mA}}{(10 \text{ V} - 1 \text{ V})^2} = 6.17 \text{ mA/V}^2$$

Using $V_{GS} = 5 \text{ V}$,

$$I_{D2} = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 = (6.17 \text{ mA/V}^2)(5 \text{ V} - 1 \text{ V})^2$$
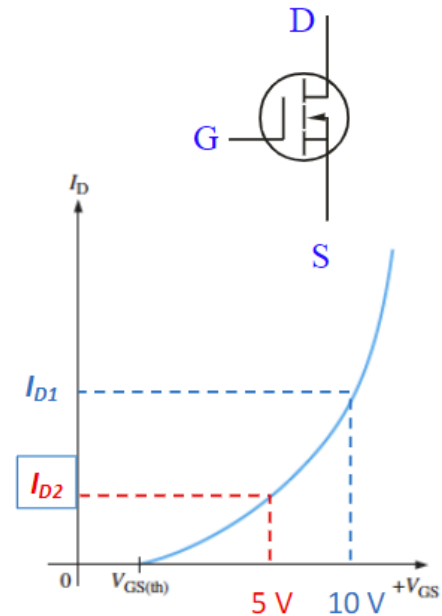
$$I_{D2} = (6.17 \text{ mA/V}^2)(5 \text{ V} - 1 \text{ V})^2 = 98.7 \text{ mA}$$



Example for D-MOSFET Drain Current

Problem 2: For a certain D-MOSFET, $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ and $V_{GS(off)} = -8 \text{ V}$. Is this an n-channel or a p-channel? Calculate I_D at $V_{GS} = \pm 3 \text{ V}$.

Solution 2:

This is an n-channel MOSFET because it has negative V_{GS} .


$$I_{D1} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

$$I_{D1} = 10 \text{ mA} \times \left(1 - \frac{-3 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$

$$I_{D1} = 3.91 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 10 \text{ mA} \times \left(1 - \frac{+3 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$

$$I_{D2} = 18.9 \text{ mA}$$

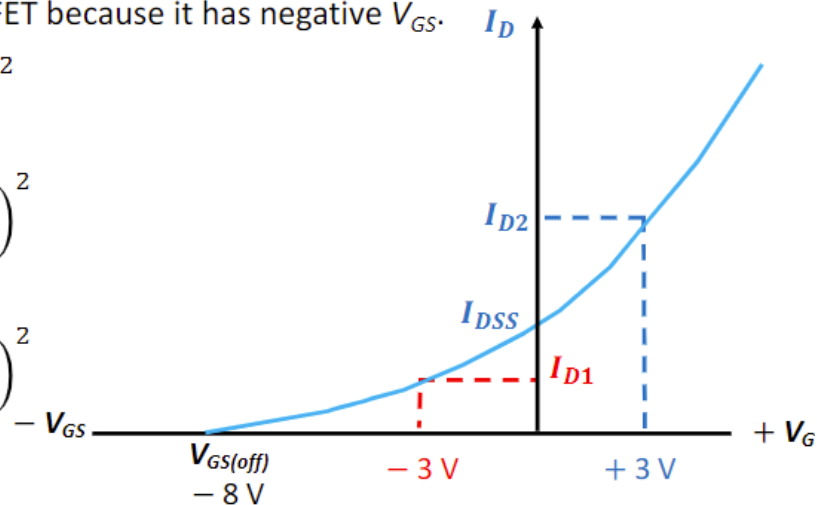

Example for Drain Current and V_{DS}

Problem 3: The datasheet for this E-MOSFET shows that $I_D = 10 \text{ mA}$ when $V_{GS} = V_{DS}$. Find I_D and V_{DS} .

Solution 3:


Since no current flows in R_G

$$V_{GS} = V_{DS} \quad I_D = 10 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DS} = 20 \text{ V} - 10 \text{ mA} \times 1 \text{ k}\Omega = 10 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_{GS} = 10 \text{ V}$$

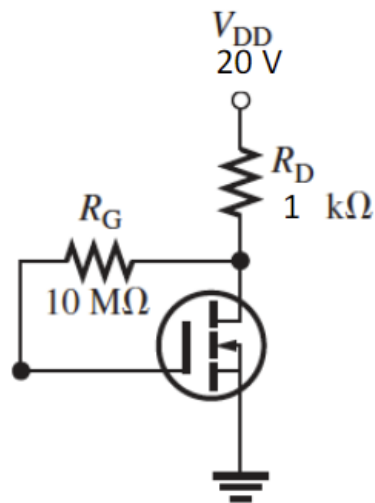

Example for Drain to Source Voltage

Problem 4: Determine the drain-to-source voltage in the given circuit. The MOSFET datasheet gives $V_{GS(off)} = -8\text{ V}$ and $I_{DSS} = 12\text{ mA}$.

Solution 4:

No current flows in R_G

$$V_{GS} = 0 \quad I_D = I_{DSS}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DS} = 18\text{ V} - 12\text{ mA} \times 620\Omega = 10.56\text{ V}$$

$$V_{DS} = 10.56\text{ V}$$

