


# Lab 3

March 6, 2023 9:48 PM
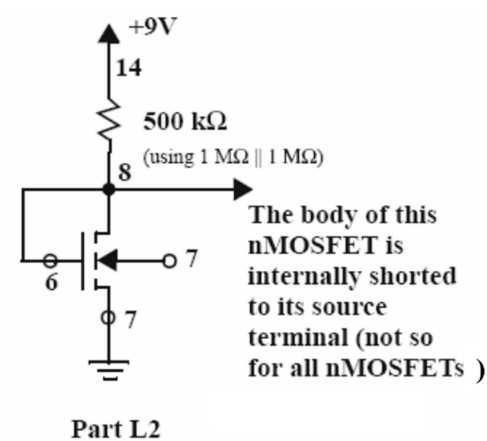
## PREPARATION:

Assume device parameters:  $K_n = 0.6 \text{ mA/V}^2 = K_p$ ,  $V_{TN} = 1.5 \text{ V}$ ,  $V_{TP} = -1.5 \text{ V}$ .

**P1.** For the circuit of **L2**, calculate the numeric value of  $V_8$ .



n-channel E-mosfet

$$\mu_n = 0.6 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{TN} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{TP} = -1.5 \text{ V}$$

$$\textcircled{1} \quad V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$\textcircled{1} \quad V_{GS} = 9 \text{ V} - I_D 500 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{\mu_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$\left( \frac{2I_D}{\mu_n} \right) = (V_{GS} - V_{TN})^2$$


$$\frac{I_D}{0.3} = (9 - I_D 500 \text{ k} - 1.5)^2$$

$$I_D = (7.5 - I_D 500 \text{ k})^2 \times 0.3$$


$$I_D = 1.5 \mu\text{A}$$

$$V_8 = I_D R_D = 0.75 \text{ V}$$

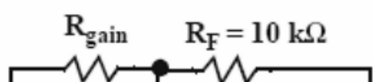**P2.** For the circuit of **L4**, calculate the numeric value of **VGA** for case (ii).



$$I^+ = I^- = 0$$

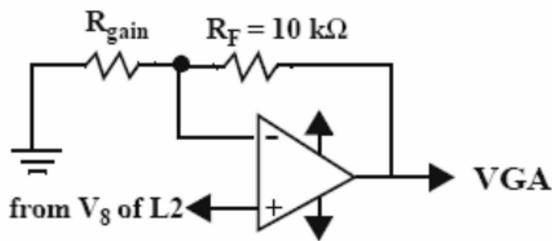

$$I^+ = I^- = 0$$

$$V^+ = V^- = V_8$$

$$I_{R_{gain}} + I_{Feedback} + I = 0$$


$$0 = \frac{V_8 - 0}{R_{gain}} + \frac{V_8 - V_{GA}}{R_F}$$

$$0 = \frac{V_8}{R_{gain}} + \frac{V_8}{R_F} - \frac{V_{GA}}{R_F}$$


$$V_{GA} = V_8 (1 + R_F / R_{gain})$$

$$V_{GA} = 0.75 (1 + 10k\Omega / 10k\Omega) = 1.5V$$

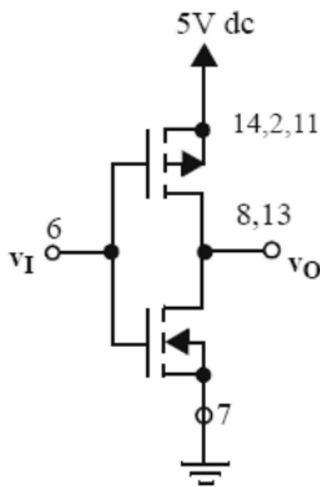P3. For the circuit of L8, neatly plot the voltage transfer characteristic.



$$V_{DD} = 5V$$

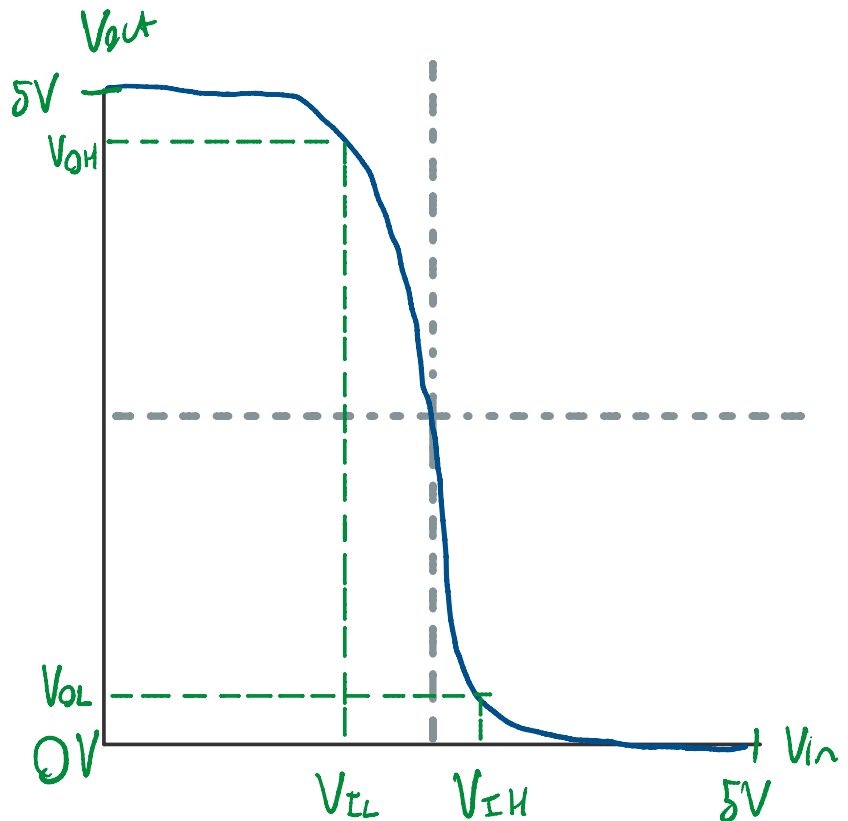

0V

$V_{IL}$

$V_{IH}$

5V<sup>min</sup>