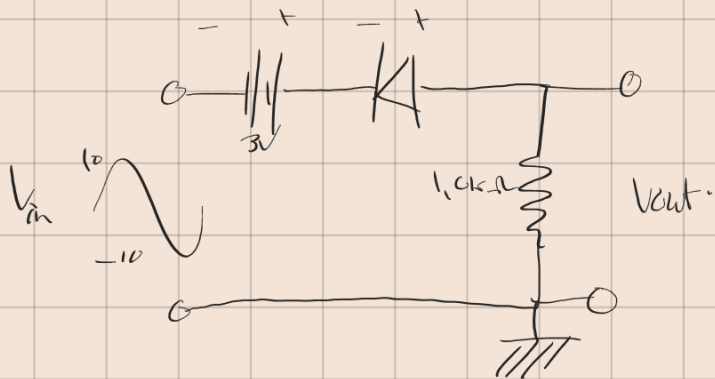


1.



RB in positive 1/2 cycle.


$$V_{out} = 0$$

FB in -ve 1/2 cycle.

$$-V_{in} + V_{out} - 0.7 - 3 = 0$$

$$V_{out} = V_{in} + 3.7$$


$$= -10 + 3.7 = -6.3V$$

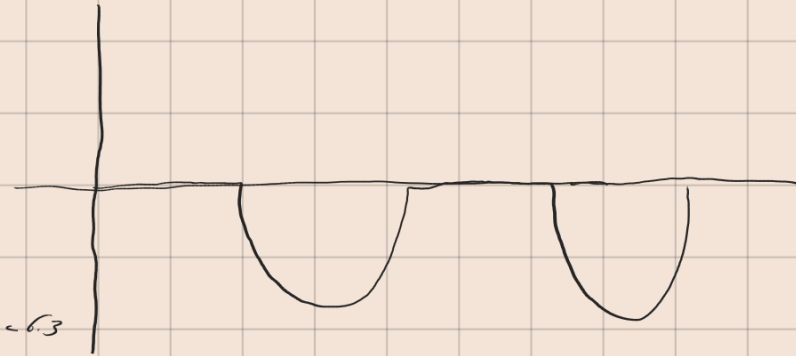

$$V_o = v_a + 2V_b + 3V_c$$

a)  $R_a$  &  $R_c$ ?

2.

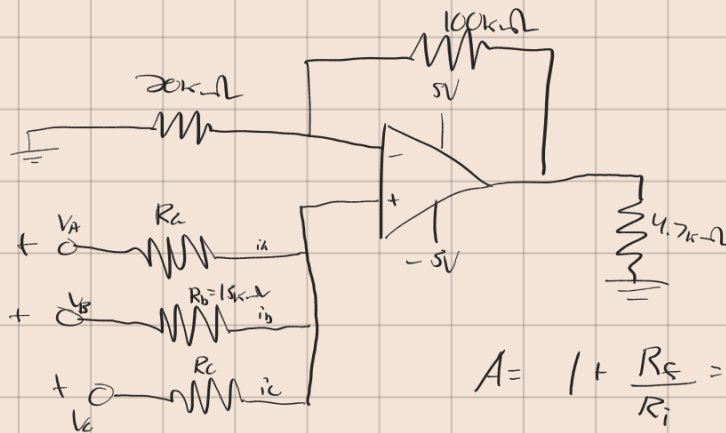

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1 + 5 = 6 \quad V_o = 6V_{in}$$

$$6V_{in} = V_a + 2V_b + 3V_c$$

$$V_{in} - V_a + 2(V_{in} - V_b) + 3(V_{in} - V_c) = 0 \quad / \times 30$$

$$\frac{V_{in} - V_a}{30k\Omega} + \frac{(V_{in} - V_b)}{15k\Omega} + \frac{(V_{in} - V_c)}{10k\Omega} = 0$$

$$R_a = 30k\Omega$$

$$R_b = 15k\Omega$$

$$R_c = 10k\Omega$$

b)

$$i_a, i_b, i_c = ? \quad V_a = 0.7V \quad V_b = 0.4V \quad V_c = 1.1V$$

$$V_o = 0.7 + 0.8 + 3.3 = 4.8V$$


$$V_{in} = \frac{4.8}{6} = 0.8V$$

$$i_a = \frac{V_{in} - V_a}{30k\Omega} = 3.33\mu A$$

$$i_b = 1.33\mu A$$

$$i_c = 10\mu A$$

3.

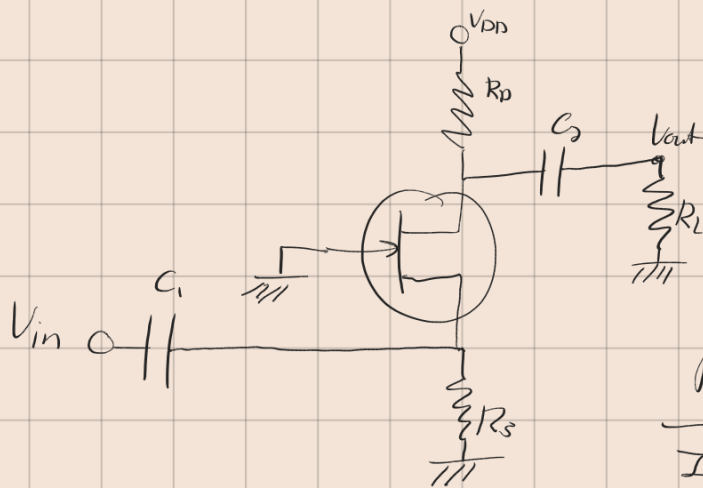

$$g_m = 2800 \mu S \quad V_{DD} = 8V$$

$$R_D = 10k\Omega \quad R_S = 2.2k\Omega$$

$$R_L = 10k\Omega \quad C_1 = 10\mu F \quad C_2 = 10\mu F$$

DC Analysis

$$I_G = 0, V_G = 0, V_{GS} = -V_S = -I_D R_S$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad I_D = I_{DSS}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$= V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

$$A = g_m R_{eff} = g_m R_D // R_L = 14$$

Total input R


$$R_{in} = \left( \frac{1}{g_m} \right) // R_S$$

$$= 307.3\Omega$$

input R at source

$$R_{in(source)} = \frac{1}{g_m} = 357.1\Omega$$

4.

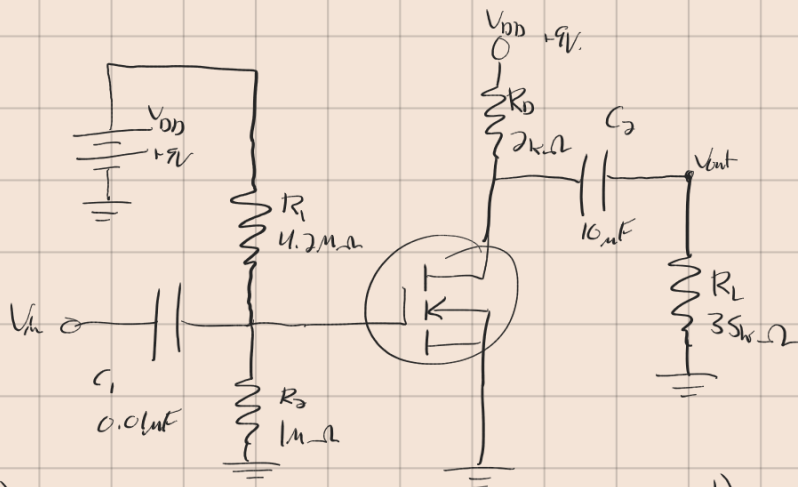

Voltage Divider Bias

$$V_{GS(th)} = 1.6V$$

$$g_m = 30mS, \quad I_{D(on)} = 180mA @ V_{GS} = 2.5V$$

$$V_{in} = 50mV$$

a)  $V_{GS}?$   $V_{GS} = V_G$

$$\Rightarrow V_G = 9 \left( \frac{1}{5.2} \right) = 1.73V$$

$$\underline{V_{GS} = 1.73V}$$

b)  $I_D = K (V_{GS} - V_{GS(th)})^2$

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} = \frac{0.180}{(2.5 - 1.6)^2} = 0.222$$

$$I_D = 0.222 (1.73 - 1.6)^2 = 3.786mA$$


$$\underline{I_D = 3.786mA}$$

c)  $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 9 - (3.786)(2) = 1.49V$

$$\underline{V_{DS} = 1.49V}$$

$$A = g_m R_{eff} = g_m R_D // R_L = 56.756 = 56.8$$

$$V_{out} = V_{in} (56.8) = 2.84V$$

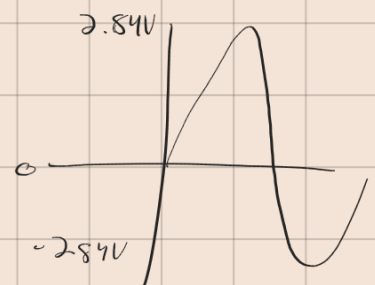

5.

$$V_{CC} = 12V$$

$$R_O = 16\Omega$$


$$R_1 = 82k\Omega$$

$$R_2 = 22k\Omega$$

$$R_3 = 0.7k\Omega$$

$$R_E = 0.5k\Omega$$

$$\beta = 130$$

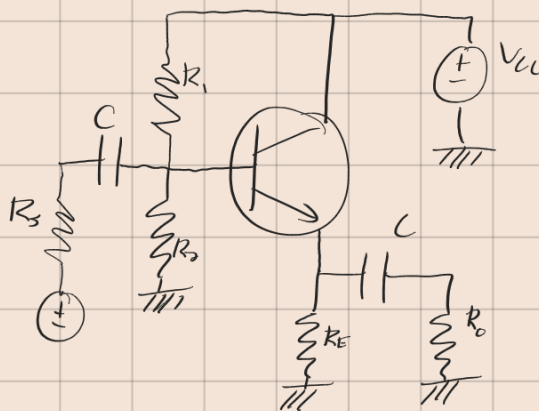

$$V_{CEQ} = ? = V_{CC} - V_{EQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E \quad \leftarrow C \text{ is open circuit}$$

$$I_{CQ} = \beta_{DC} I_{BQ}$$

$$V_{TH} = V_{CC} \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = 12 \left( \frac{22}{104} \right) = 2.54V$$

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 17.3k\Omega$$

$$V_{TH} - I_{BQ} R_{TH} - V_{BE} - I_{CQ} R_E = 0$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + \beta_{DC} R_E} = \frac{2.54 - 0.7}{17.3k\Omega + 130(500)} = 22.4\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta_{DC} I_{BQ} = 2.91mA$$

$$\hookrightarrow V_{CEQ} = 12 - (2.91mA)(500) = 10.55V \quad \underline{V_{CEQ} = 10.5V}$$

6.

a)  $I_C, V_{CE}$ ?

$$V_{TH} = 15 \left( \frac{4.7}{26.7} \right) = 2.64V$$

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 3.57k\Omega$$

$$V_{TH} - I_{BQ} R_{TH} - V_{BE} - I_{CQ} R_E = 0$$


$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + R_E \beta_{DC}}$$

$$= 20.7\mu A$$

$$I_C = \beta_{DC} I_{BQ} = 1.86mA$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_C - V_E \\ &= 15 - 2200I_C - I_C(1000) \\ &= 9.05V \end{aligned}$$

$$(9.05V, 1.86mA)$$

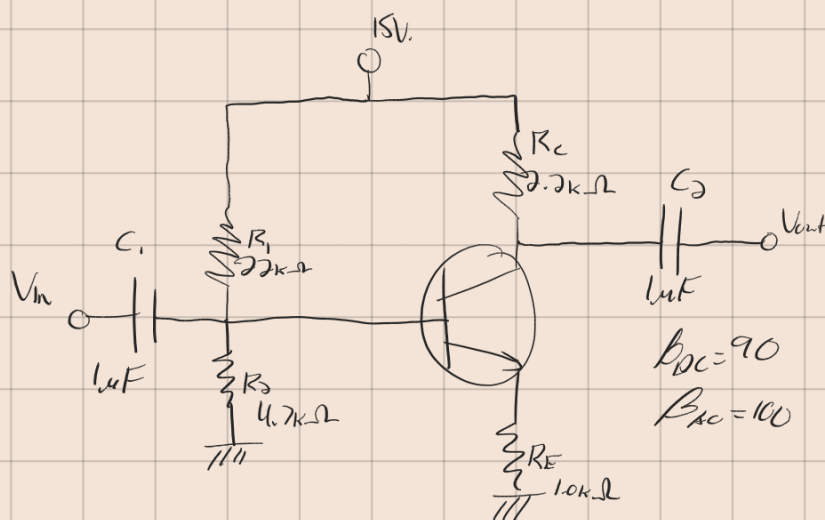

$$b) \quad A_v = \frac{R_c}{r_e' + R_E} \quad r_e' = \frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{I_C} = 13.44$$

$$A_v = \frac{2200}{13.44 + 1600} = 2.17$$

$$c) \quad R_{in(base)} = \beta_{ac} r_e' = 1344 \Omega$$

$$R_{in(total)} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_{in(base)} = 997.7 \Omega$$

$$d) \quad R_{out} \approx R_c = 2200 \Omega$$

$$e) \quad \begin{array}{l} \text{1st stage} \\ \hookrightarrow \text{Attenuation} = \frac{R_s = 1.0k \Omega}{1000 + 997.7} = 0.499 \end{array}$$

$$A_v' = (\text{Attenuation})(A_v) = 1.08$$

$$\begin{array}{l} \text{2nd stage} \\ \text{Attenuation} = \frac{997.7}{2200 + 997.7} = 0.312 \end{array}$$

$$A_{v_2} = \frac{R_c}{r_e' + R_E} = \frac{R_c \parallel R_L = 1.64}{r_e' + R_E}$$

$$A_{v_2}' = (A_{v_2})(0.312) = 0.5117$$

$$A_v' = A_{v_1}' A_{v_2}' = 0.5526$$

$$\underline{A_v' = 0.553}$$